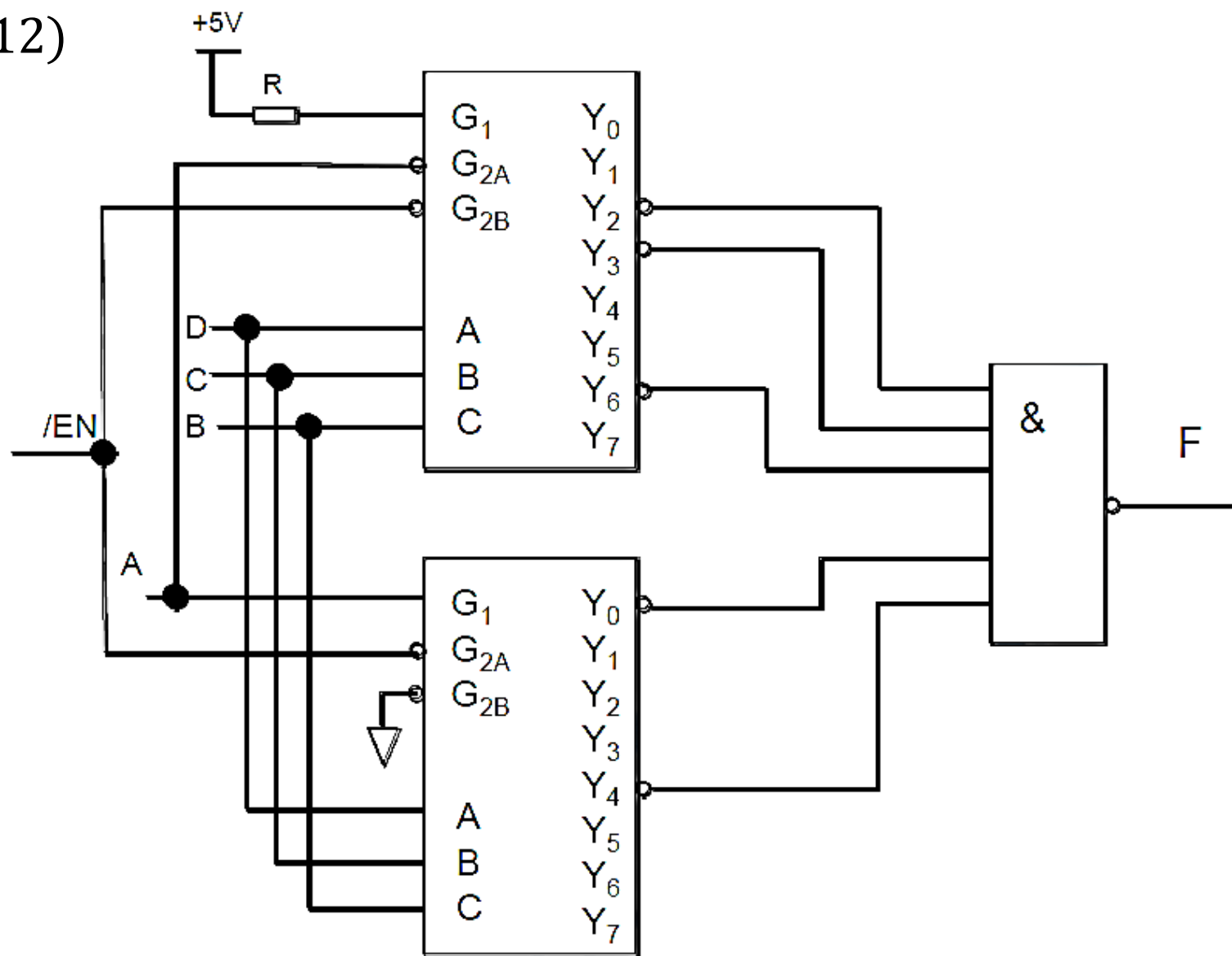


# 第4次作业


2. 13 用二进制译码器74LS138及与非门实现下列单输出及多输出函数表示的电路

(1)  $F = \sum m^4(2,3,6,8,12)$




$$(2) F = \prod M^4(0,2,3,6,8,12)$$



$$\sum m^4(0,1,4,5,7,9,10,11,13,14,15)$$

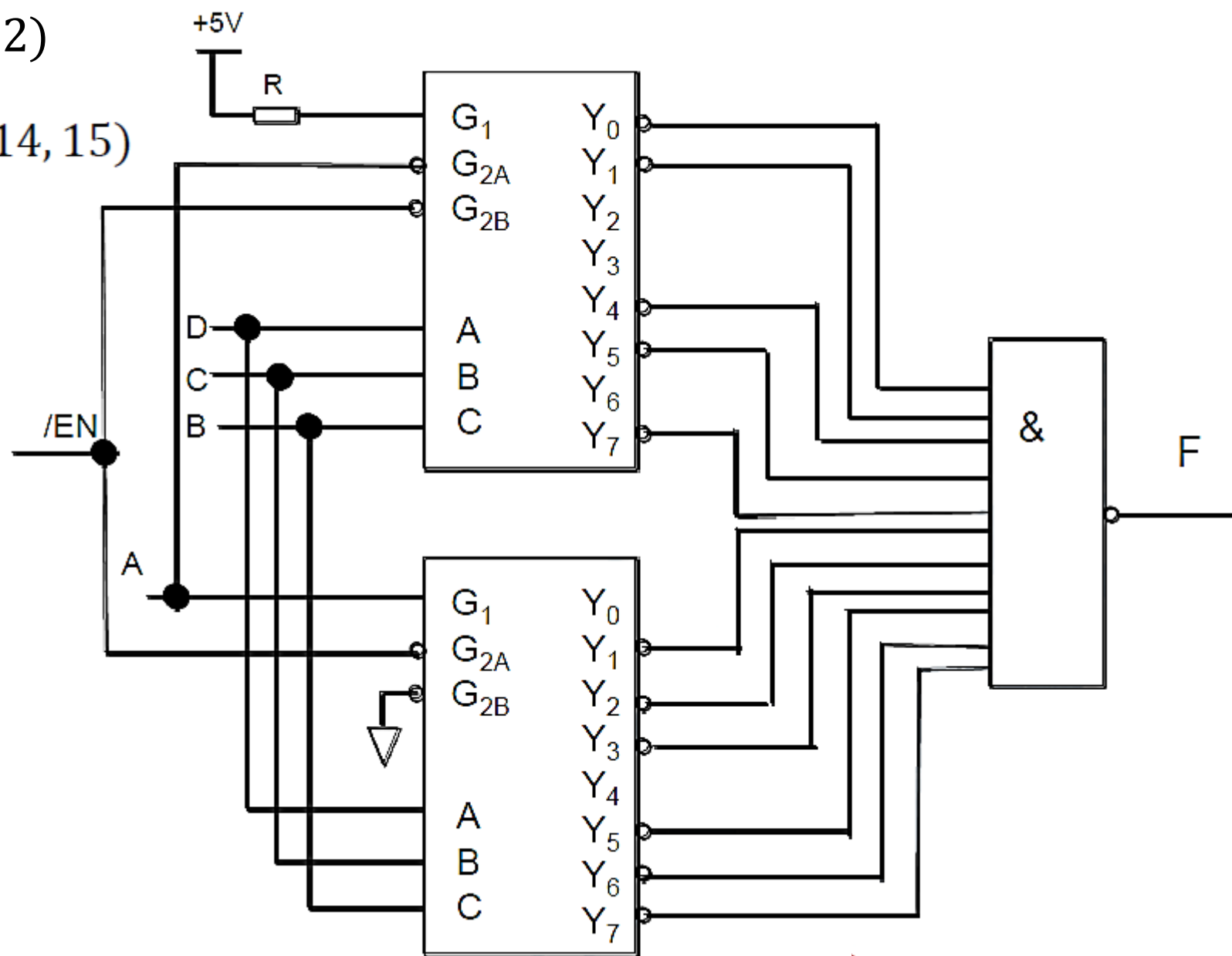
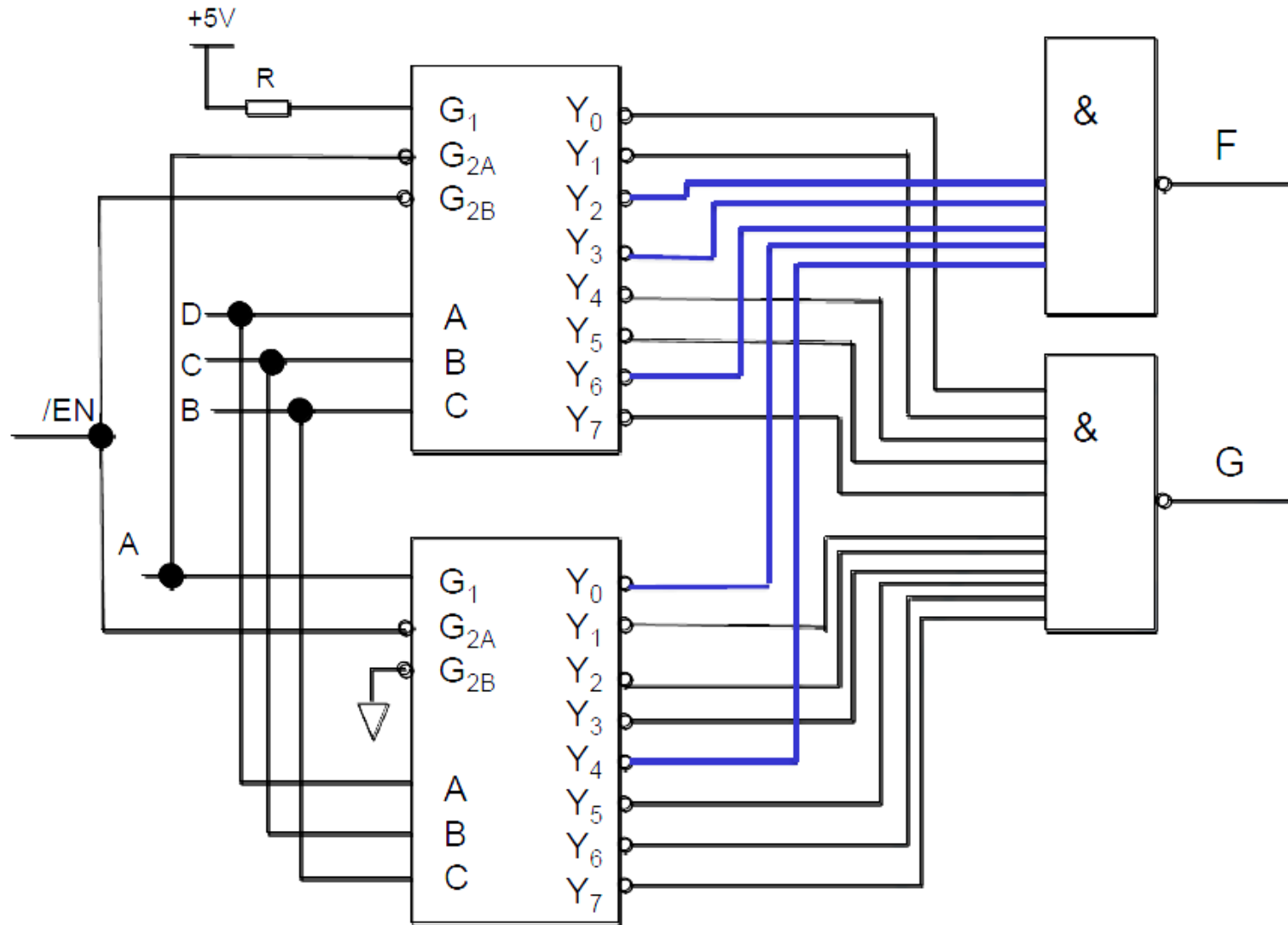
$$(3) \begin{cases} F(A, B, C, D) = \sum m^4(2, 3, 6, 8, 12) \\ G(A, B, C, D) = \prod M^4(0, 2, 3, 6, 8, 12) \end{cases}$$



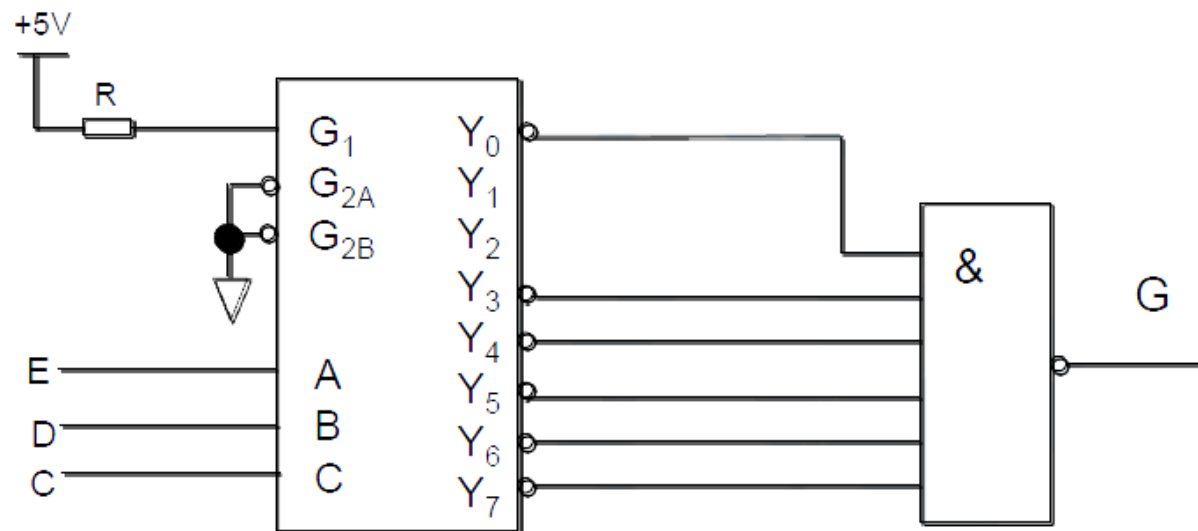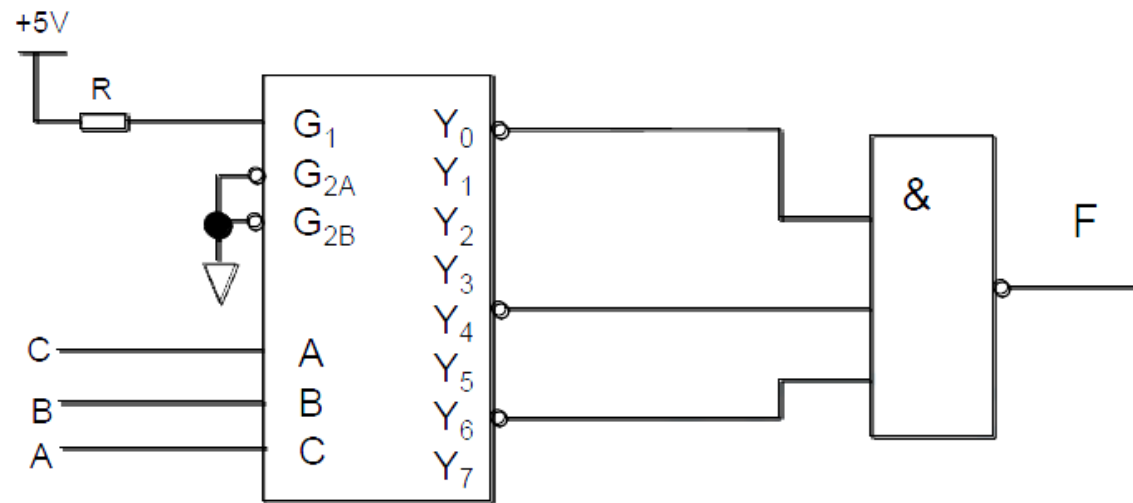
$$(4) \begin{cases} F(A, B, C) = \sum m(0, 4, 6) \\ G(C, D, E) = \prod M(1, 2) \end{cases}$$



## 2. 17 写出如图所示的多路选择器的真值表

w	x	y	F
0	0	0	0
0	0	1	Z
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	Z
1	0	1	$\bar{Z}$
1	1	0	$\bar{Z}$
1	1	1	1

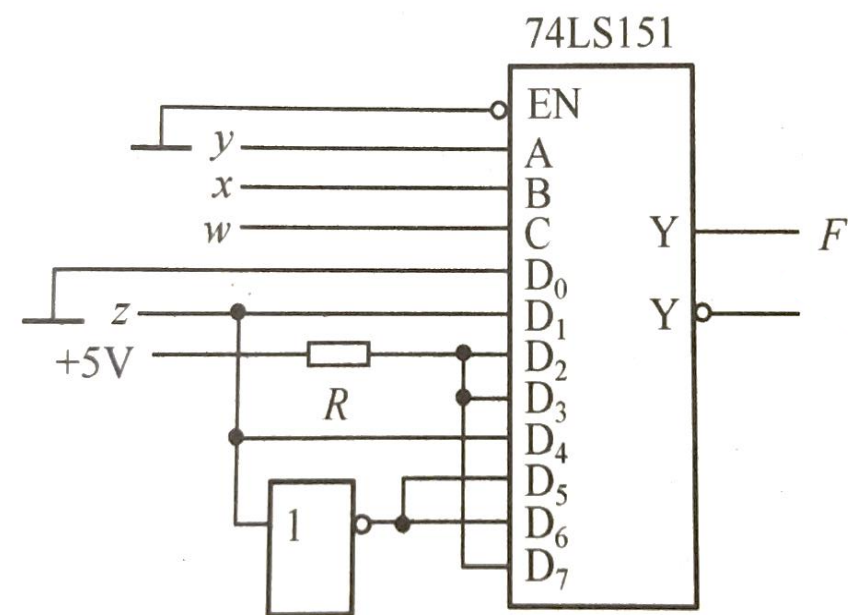


输入 wxyz	输出 F
0000	0
0001	0
0010	0
0011	1
0100	1
0101	1
0110	1
0111	1
1000	0
1001	1
1010	1
1011	0
1100	1
1101	0
1110	1
1111	1

2. 18 最多用一个SSI器件和一个MSI器件（74LS138、74LS53、74LS151）实现下列功能


(1)  $F = \bar{X}YZ + X\bar{Y}Z$

$$F = \sum m^3(3,5)$$

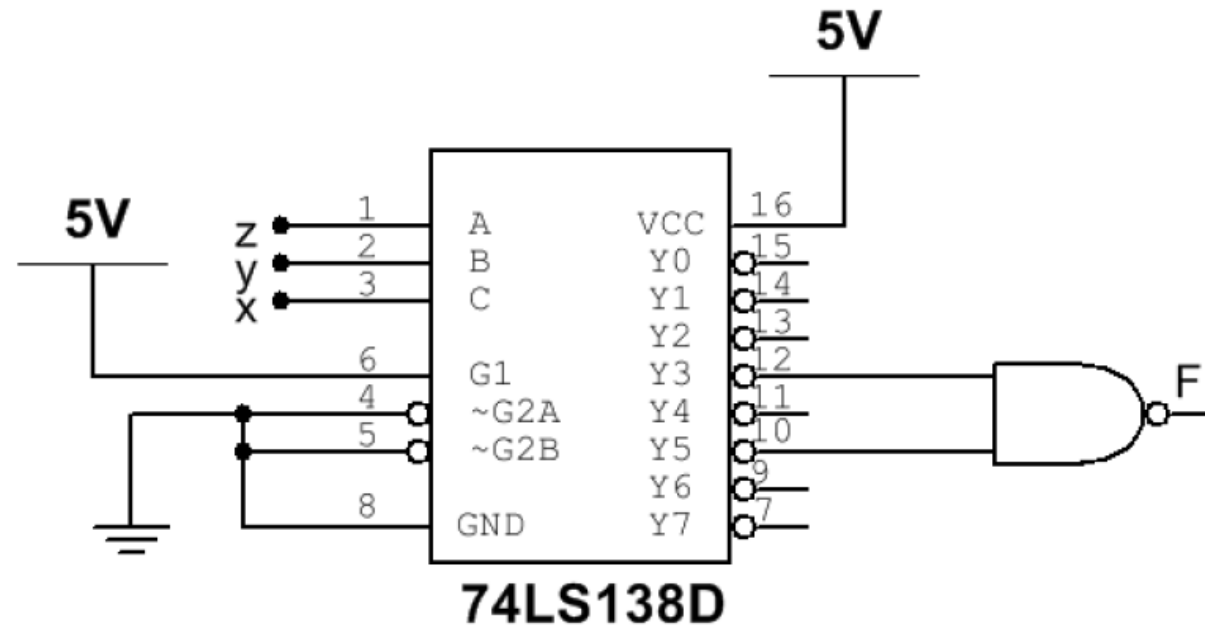


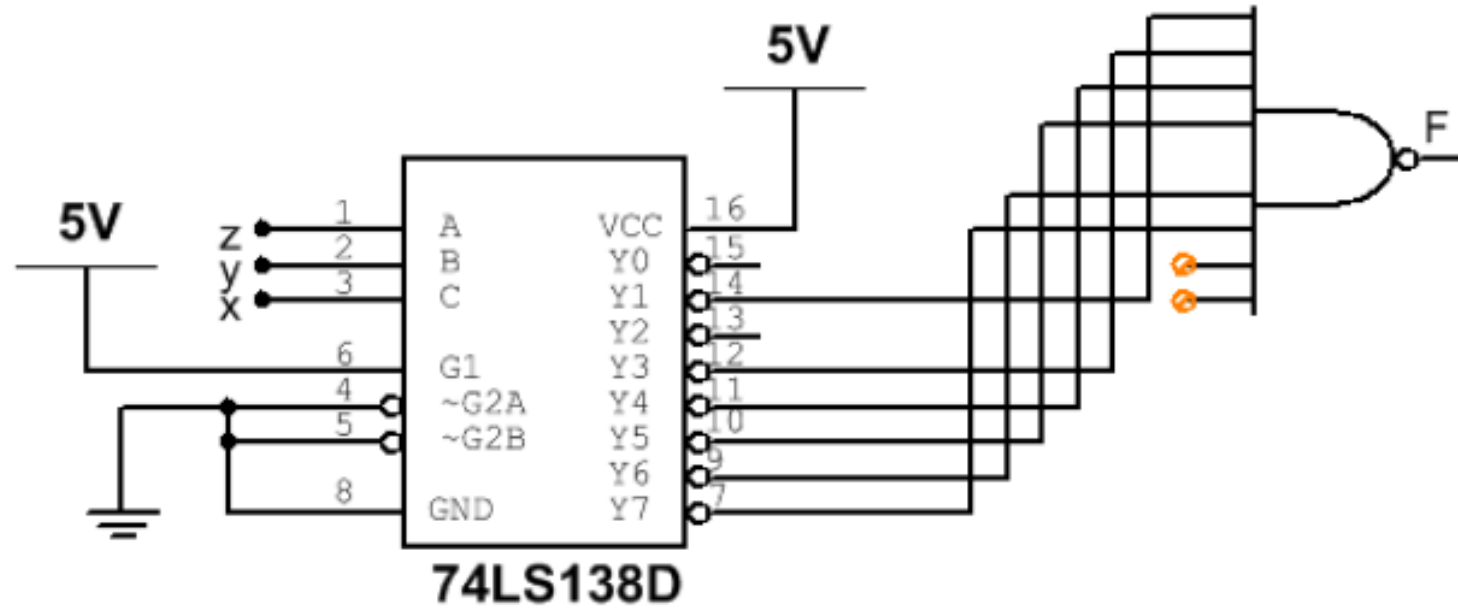
$$\begin{aligned}
 (1) \quad F &= X\overline{Y}Z + X\overline{Y} + Z \\
 &= X(\overline{Y} + \overline{Z}) + X\overline{Y} + Z = X\overline{Y} + X\overline{Z} + Z \\
 &= X\overline{Y}Z + X\overline{Y}\overline{Z} + XY\overline{Z} + XYZ + \overline{X}\overline{Y}Z + \overline{X}YZ \\
 &= \sum m^3(1,3,4,5,6,7)
 \end{aligned}$$



## 2. 19 使用4位加法器74LS283设计下列十进制代码转换电路


### (1) 余3码转换成8421码

用 $D_3D_2D_1D_0$ 表示余3码，用 $Y_3Y_2Y_1Y_0$ 表示8421码

$$Y_3Y_2Y_1Y_0 = D_3D_2D_1D_0 - 0011$$

$$= D_3D_2D_1D_0 + (-0011)\text{补}$$

$$= D_3D_2D_1D_0 + 1101$$

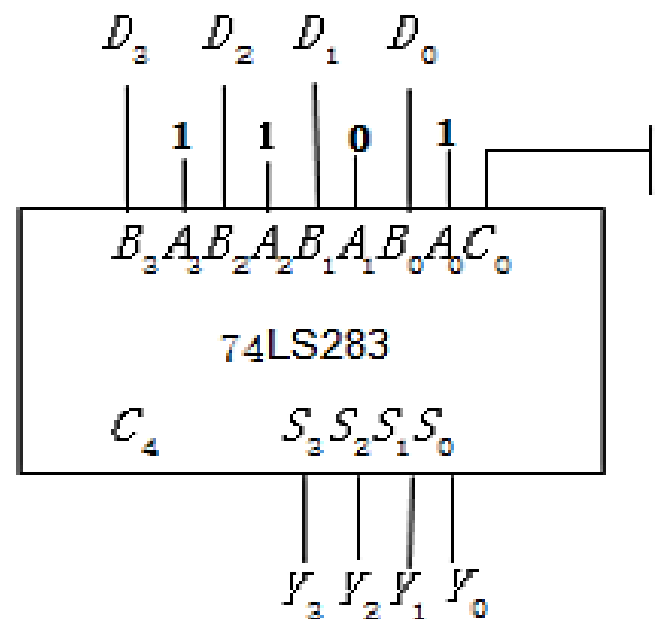

(2) 2421码转换成余3码

用 $A_3A_2A_1A_0$ 表示2421码, 用 $B_3B_2B_1B_0$ 表示加数, 用 $Y_3Y_2Y_1Y_0$ 表示余3码

对前5个余3码  $Y_3Y_2Y_1Y_0 = A_3A_2A_1A_0 + 0011$

对后5个余3码  $Y_3Y_2Y_1Y_0 = A_3A_2A_1A_0 + (-0011)\text{补} = A_3A_2A_1A_0 + 1101$

2421 码	余 3 码	加数
0000	0011	0011
0001	0100	0011
0010	0101	0011
0011	0110	0011
0100	0111	0011
1011	1000	-0011(1101)
1100	1001	-0011(1101)
1101	1010	-0011(1101)
1110	1011	-0011(1101)
1111	1100	-0011(1101)

$A_3A_2 \backslash A_1A_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	d
01	0	d	1	d
11	0	d	1	1
10	0	d	1	d

$$B_3 = A_3$$

$A_3A_2 \backslash A_1A_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	d
01	0	d	1	d
11	0	d	1	1
10	0	d	1	d

$$B_2 = A_3$$

$A_3A_2 \backslash A_1A_0$	00	01	11	10
00	1	1	0	d
01	1	d	0	d
11	1	d	0	0
10	1	d	0	d

$$B_1 = \overline{A_3}$$

$A_3A_2 \backslash A_1A_0$	00	01	11	10
00	1	1	1	d
01	1	d	1	d
11	1	d	1	1
10	1	d	1	d

$$B_0 = 1$$

$$Y_3Y_2Y_1Y_0 = A_3A_2A_1A_0 + A_3A_3\overline{A_3} 1$$

