
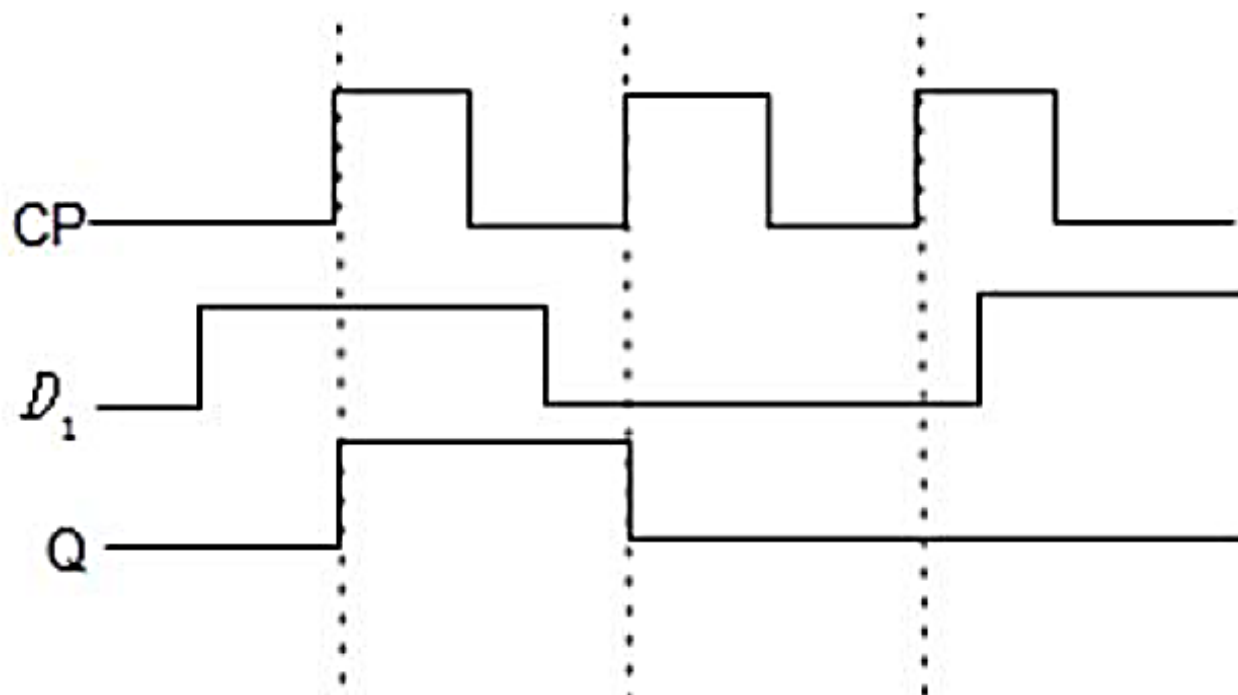


第5次作业


3.2

激励函数 $D = D_1 \bar{Q}$

$$Q = D = D_1 \bar{Q}$$

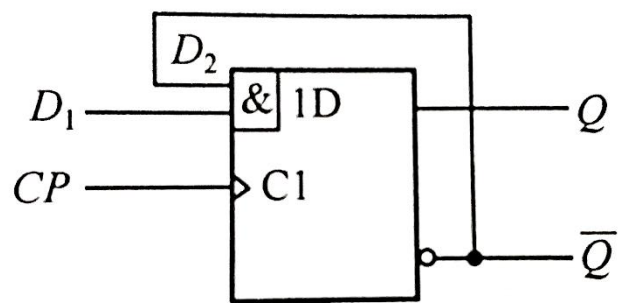

3.3

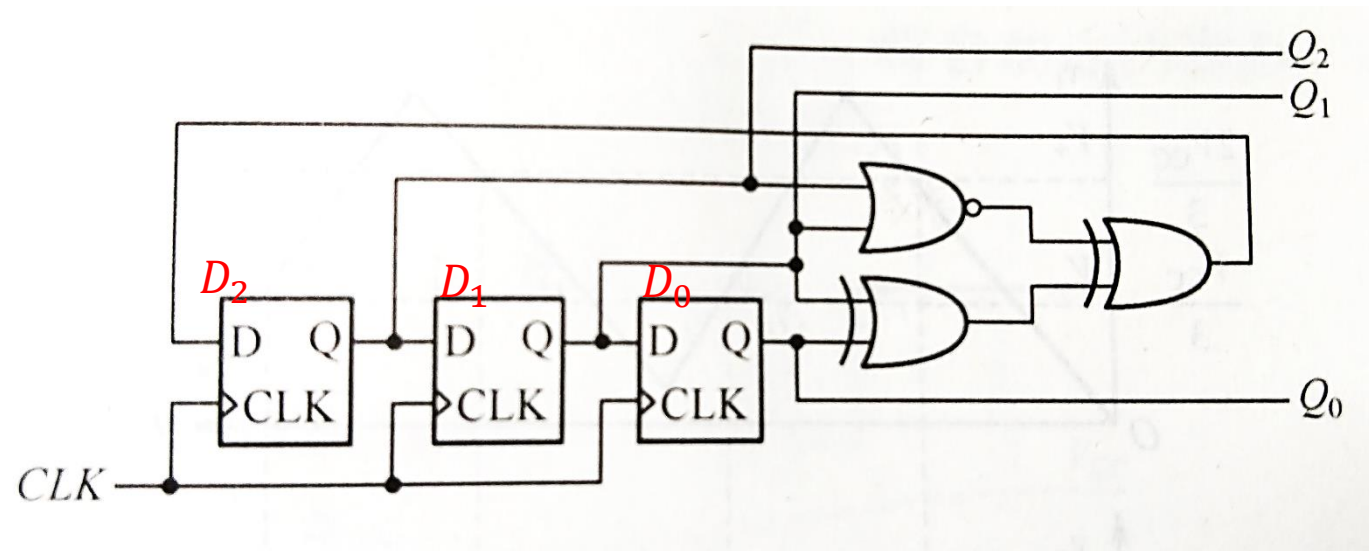

激励方程


$$D_0 = Q_1$$

$$D_1 = Q_2$$

$$D_2 = (Q_1 \oplus Q_2) \oplus (\overline{Q_1 + Q_2})$$


| $Q_2 Q_1 Q_0$ | $Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$ |
|---------------|---------------------------------|
| 000 | 100 |
| 001 | 000 |
| 010 | 101 |
| 011 | 001 |
| 100 | 010 |
| 101 | 110 |
| 110 | 111 |
| 111 | 011 |

3.3

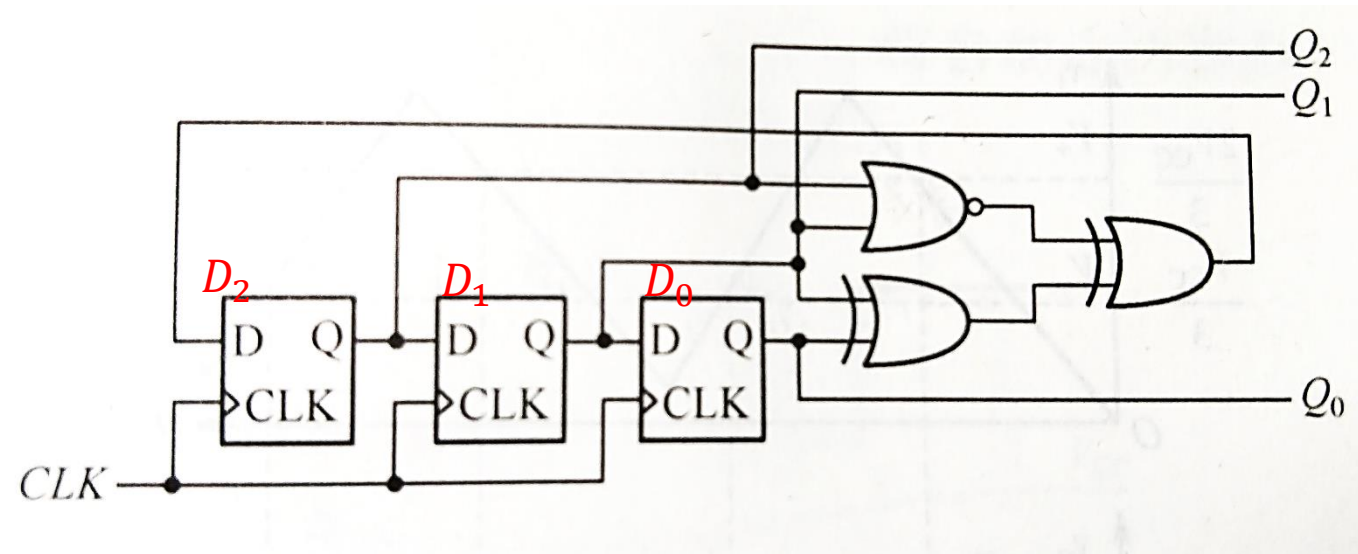


| Q | Q^{n+1} |
|----|-----------|
| S0 | S4 |
| S1 | S0 |
| S2 | S5 |
| S3 | S1 |
| S4 | S2 |
| S5 | S6 |
| S6 | S7 |
| S7 | S3 |

状态图

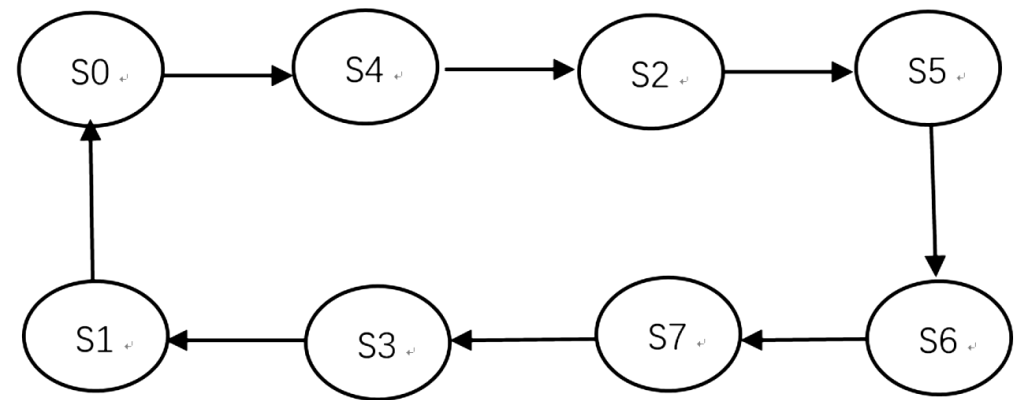

3.6

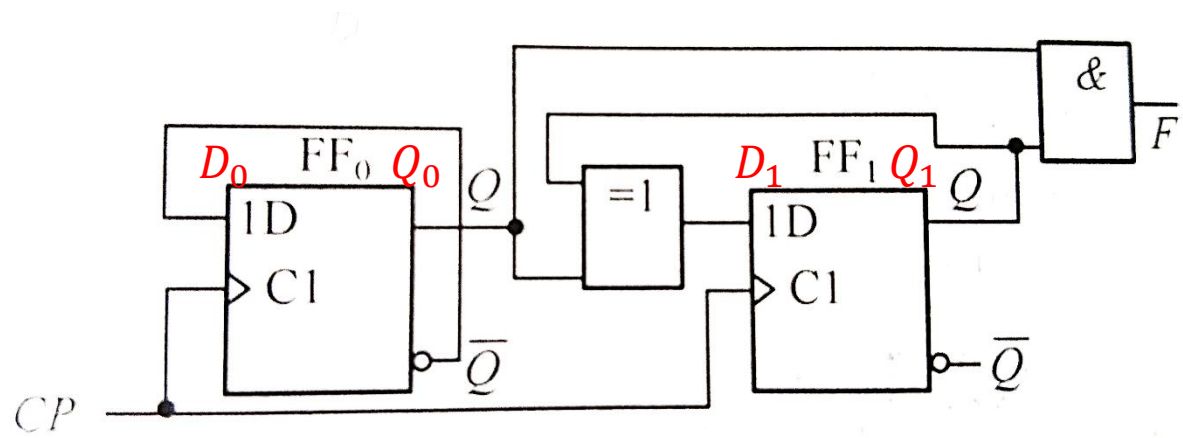

激励方程

$$D_0 = \overline{Q_0}$$

$$D_1 = Q_0 \oplus Q_1$$

输出函数

$$F = Q_0 Q_1$$

3.6

激励方程


$$D_0 = \overline{Q_0}$$

$$D_1 = Q_0 \oplus Q_1$$

输出函数


$$F = Q_0 Q_1$$

| $Q_1 Q_0$ | $Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$ | F |
|-----------|-----------------------|---|
| 00 | 01 | 0 |
| 01 | 10 | 0 |
| 10 | 11 | 0 |
| 11 | 00 | 1 |

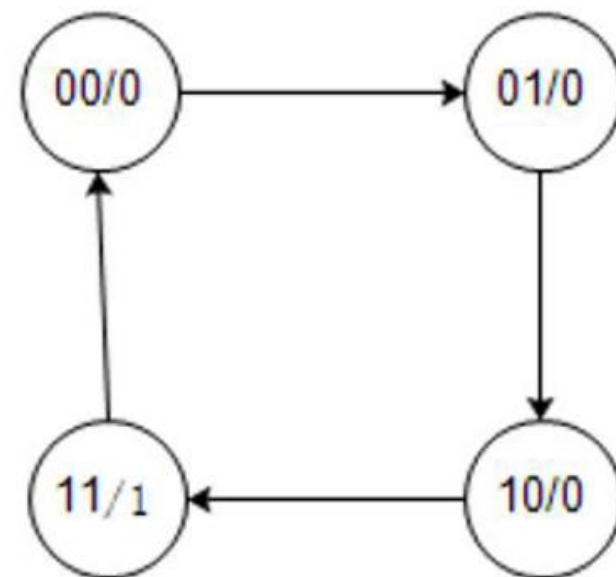

逻辑功能：该电路是一个模4计数器，每当完成一次循环计数后就输出一次1

3.7

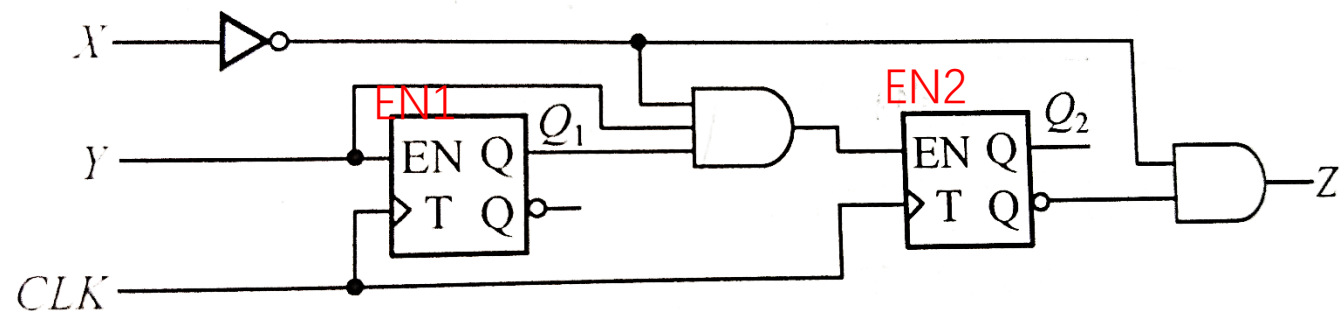

激励方程

$$EN_1 = Y, \quad EN_2 = \overline{X}YQ_1$$

次态方程

$$Q_1^{n+1} = EN_1 \cdot \overline{Q_1} + \overline{EN_1} \cdot Q_1 = Y\overline{Q_1} + \overline{Y}Q_1$$

$$Q_2^{n+1} = EN_2 \cdot \overline{Q_2} + \overline{EN_2} \cdot Q_2 = \overline{X}Y\overline{Q_2}Q_1 + XQ_2 + \overline{Y}Q_2 + Q_2\overline{Q_1}$$

输出函数

$$Z = \overline{X}\overline{Q_2}$$

3.7 激励转换表

| XYQ_2Q_1 | EN_2EN_1 | $Q_2^{n+1}Q_1^{n+1}$ | Z |
|------------|------------|----------------------|-----|
| 0000 | 00 | 00 | 1 |
| 0001 | 00 | 01 | 1 |
| 0010 | 00 | 10 | 0 |
| 0011 | 00 | 11 | 0 |
| 0100 | 01 | 01 | 1 |
| 0101 | 11 | 10 | 1 |
| 0110 | 01 | 11 | 0 |
| 0111 | 11 | 00 | 0 |
| 1000 | 00 | 00 | 0 |
| 1001 | 00 | 01 | 0 |
| 1010 | 00 | 10 | 0 |
| 1011 | 00 | 11 | 0 |
| 1100 | 01 | 01 | 0 |
| 1101 | 01 | 00 | 0 |
| 1110 | 01 | 11 | 0 |
| 1111 | 01 | 10 | 0 |

3.7 状态输出表

| $Q_2Q_1 \backslash XY$ | 00 | 01 | 10 | 11 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| S_0 | $S_0/1$ | $S_1/1$ | $S_0/0$ | $S_1/0$ |
| S_1 | $S_1/1$ | $S_2/1$ | $S_1/0$ | $S_0/0$ |
| S_2 | $S_2/0$ | $S_3/0$ | $S_2/0$ | $S_3/0$ |
| S_3 | $S_3/0$ | $S_0/0$ | $S_3/0$ | $S_2/0$ |

功能描述

当 $Y=0$ 时，系统保持不变


当 $Y=1$ 时，若 $X=0$ ，系统为模4加1计数器

若 $X=1$ ，系统在 $S_0 \sim S_1$ 、 $S_2 \sim S_3$ 之间循环

3.9 用一个4位二进制计数器74LS163设计一个模10计数器, 其计数序列为3, 4, 5, ..., 11, 12, 3, 4

[illegible]

利用/LD端实现 从1100到0011的跳变

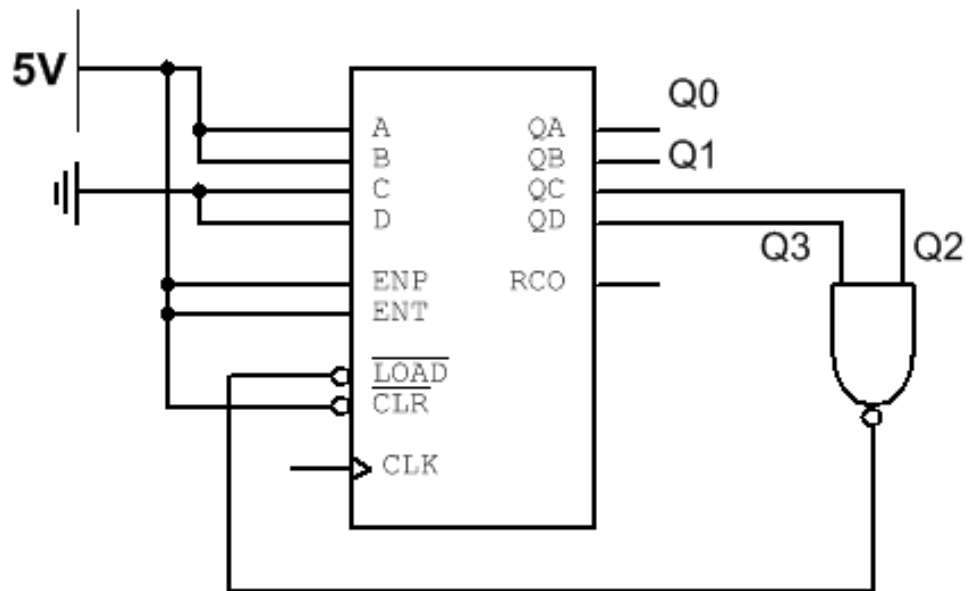

3.10

$$\text{UP/DN} = Q_D$$

$$\text{LD} = \text{RCO}$$


$$A = Q_A \quad B = Q_B$$

$$C = Q_C \quad D = \overline{Q_D}$$

0111~0000减1计数

1000~1111加1计数

模16计数器

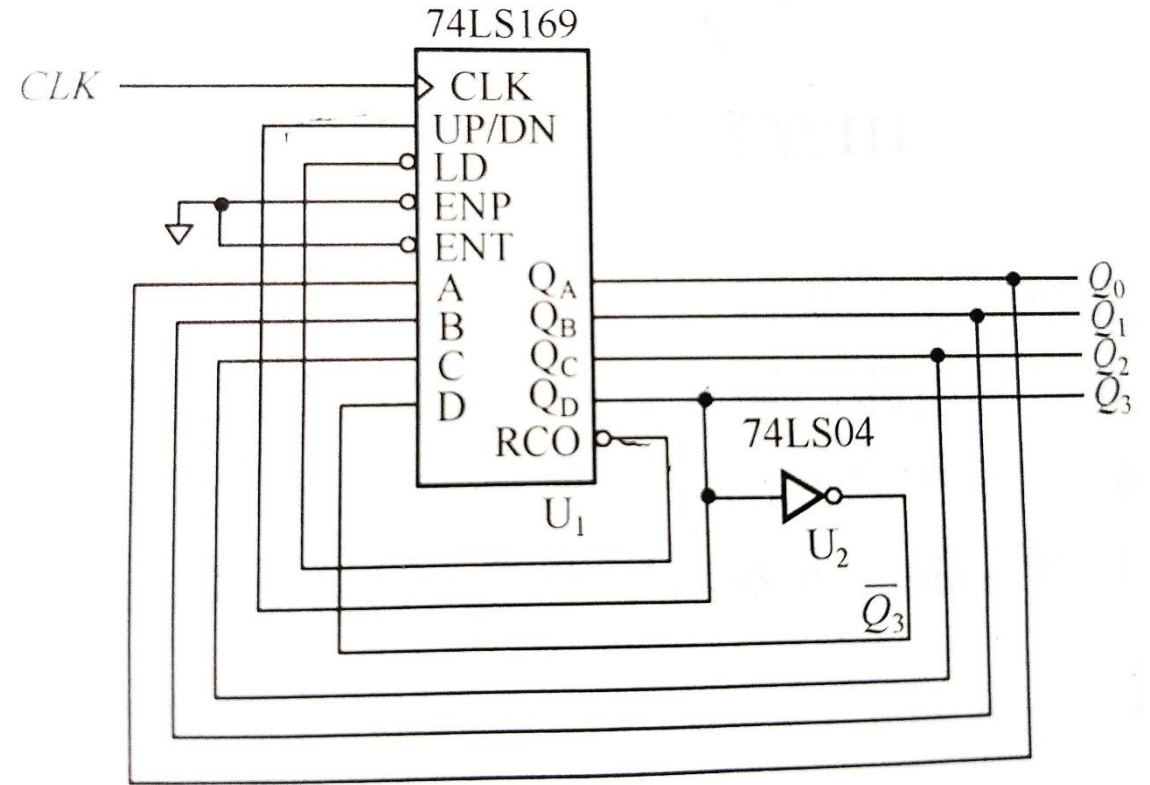

3.14

画出隐含表

| | | | | |
|---|----------------|-----------------|---|----------------|
| B | X | | | |
| C | X | \checkmark AD | | |
| D | B \checkmark | X | X | |
| E | AD \times BE | X | X | BC \times BE |
| | A | B | C | D |

最大等效类 (A,D) (B,C) (E) ,分别设为 A' , B' , C' , 最小化状态表为:

| $X_2 X_1 \rightarrow y$ | 00 \rightarrow | 01 \rightarrow | 11 \rightarrow |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| $A' \rightarrow$ | $A'/1 \rightarrow$ | $B'/0 \rightarrow$ | $C'/1 \rightarrow$ |
| $B' \rightarrow$ | $A'/0 \rightarrow$ | $C'/0 \rightarrow$ | $B'/1 \rightarrow$ |
| $C' \rightarrow$ | $A'/1 \rightarrow$ | $B'/0 \rightarrow$ | $B'/1 \rightarrow$ |

3.15


| | | | | | |
|---|----------|-------|----------|---|------|
| 2 | 25, 32 | | | | |
| 3 | √ | 12,25 | | | |
| 4 | 31,34,25 | √ | 13,14,25 | | |
| 5 | X | 14 | X | X | |
| 6 | X | 34 | X | X | 13 ✓ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

相容类 (1,2) (1,3) (1,4) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) (3,4) (5,6)

3.15

相容类 (1,2) (1,3) (1,4) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) (3,4) (5,6)

状态合并图

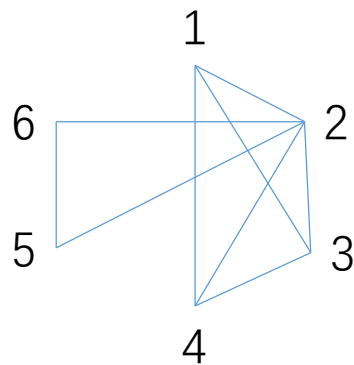

最大相容类 (2,5,6) (1,2,3,4)

3.15

最大相容类 (2,5,6) (1,2,3,4)

闭合覆盖表

| | 覆盖 | | | | | | 闭合 | | | |
|------|----|---|---|---|---|---|----|-----|----|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 256 | | 2 | | | 5 | 6 | 56 | 134 | 25 | 2 |
| 1234 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 13 | 4 | 25 | 1234 |
| 134 | 1 | | 3 | 4 | | | 13 | 4 | 25 | 134 |

选择最小化 (1,3,4) (2,5,6)

3.15

设(1,3,4)为A, (2,5,6)为B

最小化状态表

| X1x2 Y | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| A | A/0 | A/0 | B/1 | A/0 |
| B | B/1 | A/0 | B/1 | B/0 |